# 3.4.5. Петля гистерезиса (динамический метод)

Семёнов Андрей Б02-010 13 октября 2021г.


### Цель работы

Исследование предельных петель гистерезиса и начальных кривых намагничивания для нескольких ферромагнитных образцов; определение магнитных характеристик материалов, чувствительность каналов X и Y осциллографа и постоянную времени  $\tau$  интегрирующей цепочки.

#### В работе используются

автотрансформатор, понижающий трансформатор, амперметр и вольтметр, резистор, делитель напряжения, интегрирующая цепочка, электронный осциллограф, тороидальные образцы с двумя обмотками.

#### Схема установки

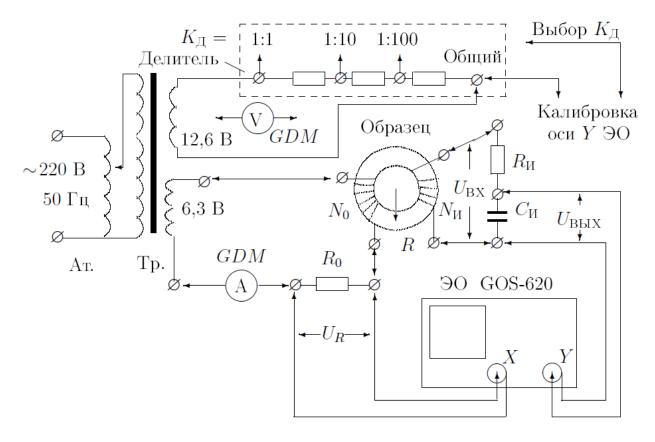

Действующее значение переменного тока в обмотке  $N_0$  измеряется амперметром A. Последовательно с амперметром включено сопротивление  $R_0$ , напряжение с которого подается на вход X электронного осциллографа. Это напряжение пропорционально току в обмотке  $N_0$ , а следовательно и напряженности H магнитного поля в образце.

Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки  $N_{\rm u}$  на вход интегрирующей RC-цепочки подается напряжение  $U_{\rm u}(U_{\rm bx})$ , пропорциональное  $\dot{B}$ , а, с выхода снимается напряжение  $U_{\rm c}(U_{\rm bbix})$ , пропорциональное величине B, а подается на вход Y.

#### Теория

#### Измерение напряжения с помощью осциллографа

Исследуемый сигнал подается на вход X; длина 2x горизонтальной черты, наблюдаемой на экране, характеризует удвоенную амплитуду сигнала.

Если известна чувствительность усилителя  $K_x$  в вольтах на деление шкалы экрана, то удвоенная амплитуда напряжения определяется произведением

$$2U_{X,0} = 2x \cdot K_x$$

Напряжение, подаваемое на вход Y определяется аналогично.

Калибровку осей осциллографа можно использовать для построения кривой гистерезиса в координатах B и H:

Зная величину сопротивления  $R_0$ , с которого снимается сигнал, можно определить чувствительность канала по току  $K_{XI}=\frac{K_x}{R_0}$  [А/дел]; затем, используя формулу

$$H = \frac{IN_0}{2\pi R} \tag{1}$$

определить цену деления шкалы в А/м.

Используя формулу

$$B = \frac{R_{\text{\tiny H}} C_{\text{\tiny H}} U_{\text{\tiny BbIX}}}{S N_{\text{\tiny H}}} \tag{2}$$

можно рассчитать цену деления вертикальной шкалы в теслах.

# Проверка калибровки горизонтальной оси ЭО с помощью амперметра

проводится при закороченной обмотке  $N_0$ . Эта обмотка с помещенным в нее ферромагнитным образцом является нелинейным элементом, так что ток в ней не имеет синусоидальной формы, и это не позволяет связать амплитуду тока с показаниями амперметра.

$$m_X = \frac{2\sqrt{2}R_0 I_{s\phi}}{2x} [B/дел] \tag{3}$$

#### Проверка калибровки вертикальной оси ЭО с помощью вольтметра

Сигнал с обмотки 12,6 В понижающего трансформатора подается на делитель напряжения. Часть этого напряжения снимается с делителя с коэффициентом деления  $K_{\rm Д}$  (1/10 или 1/100) и подается на вход Y. Мультиметр V измеряет напряжение  $U_{\rm эф}$  на этих же клеммах делителя.

Далее по формуле

$$m_Y = \frac{2\sqrt{2}U_{9\Phi}}{2u}[B/дел] \tag{4}$$

можно рассчитать чувствительность канала Y.

#### Постоянная времени *RC*-цепочки

Рассчитывается по формуле

$$RC = \frac{U_{\text{BX}}}{\Omega U_{\text{BMX}}} \tag{5}$$

#### Ход работы

#### Петля гистерезиса

Запишем некоторые характеристики образцов в таблицу

Таблица 1. Некоторые характеристики образцов.

	Пермаллой	Кремнистое железо	Феррит 1000нн
$N_0$	15	20	45
$N_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}$	300	200	400
$S, \text{cm}^2$	0,66	2	3
$2\pi R$ , cm	14,1	11	25

Таблица 2. Параметры установки.

$R_0$ , Om	0,2
$R_{\rm M}$ , кОм	20
$C_{\text{и}}$ , мк $\Phi$	20

Далее получим предельную петлю, нанесем ее на кальку и снимем на нее же начальную кривую намагничивания, постепенно уменьшая ток.

Восстановим предельную петлю, измерим двойные амплитуды для коэрцитивной силы [2x(c)] и индукции насыщения [2y(s)]. Запишем амплитуды и  $K_X$ ,  $K_Y$  в таблицу. По формулам (1) и (2), подставив  $I=K_X/R_0$ ,  $U_{\text{вых}}=K_Y$ . Получив цену деления мы можем посчитать  $H_c$  и  $B_s$ .

Повторим эти действия для всех образцов и занесем их в таблицу.

Таблица 3. Данные петли гистерезиса.

	Величина	σ	Величина	$\sigma$	Величина	$\sigma$
	Пермаллой		Феррит 1000нн		Кремнистое железо	
Петля						
$I_{\vartheta\Phi}, A$	0,217	0,001	0,570	0,001	1,000	0,001
[2x(c)], ед	4,4	0,2	7,0	0,2	7,0	0,2
[2y(s)], ед	3,2	0,2	6,0	0,2	5,8	0,2
$K_x$	0,02	0	0,02	0	0,05	0
$K_y$	0,05	0	0,1	0	0,02	0
H, A/M	10,6	0,02	18,2	0,2	45	0,3
$H_c$ , A/M	47	6	132	11	320	20
В, Тл/дел	1,012	0,011	1,000	0,011	0,067	0,002
$B_s$ , Тл	3,2	0,2	6,0	0,2	0,39	0,02

#### Проверка калибровки оси X

Отключаем намагничивающую обмотку от цепи, соединив оба провода, идущих к обмотке, на одной из ее клемм.

Подбираем такой ток, чтобы горизонтальная прямая занимала большую часть экрана. Рассчитаем чувствительность канала  $m_X$  по формуле (3).

Результаты смотри в таблице 3.

#### Проверка калибровки оси Y

Разберем цепь. Соединим вход Y с клеммами делителя "1/100-земля". Не меняя рабочего коэффициента  $K_Y$ , подберем с помощью трансформатора напряжение, при котором вертикальная прямая занимает почти весь экран. Измеряем длину 2y. Запишем данные из двух вышеизложенных пунктов в таблицу. Рассчитаем  $m_Y$  по формуле (4).

Таблица 4. Калибровка осей осциллографа.

	Величина	$\sigma$	Величина	$\sigma$	Величина	$\sigma$
	Пермаллой		Феррит 1000нн		Кремнистое железо	
2х, ед	6,0	0,1	7,0	0,1	10,0	0,1
$m_X$ , [В/дел]	0,020	0,001	0,092	0,001	0,057	0,001
$U_{\vartheta\Phi}, B$	0,13	0,01	0,50	0,01	0,50	0,01
2у, ед	8,0	0,1	7,0	0,1	7,0	0,1
$m_Y$ , [В/дел]	0,046	0,001	0,202	0,001	0,202	0,001
$K_x$	0,02	0	0,02	0	0,05	0
$K_y$	0,05	0	0,1	0	0,02	0

По таблице видим, что соответствующие K и m равны с точностью то погрешности.

#### Расчет au постоянной времени для цепочки

Считаем  $U_{\scriptscriptstyle \mathrm{BX}} = 2y \cdot K_y$  и  $U_{\scriptscriptstyle \mathrm{BMX}} = 2x \cdot K_x$ .

Запишем все полученные данные в таблицу и посчитаем  $\tau$  по формуле (5) и через параметры установки.

**Таблица 5.** Измерение  $\tau$ .

Величина	Значение	Ошибка
2y, ед	8,0	0,2
$K_y$ , $\mathrm{B/e}$ д	2	0
2x, ед	6,2	0,2
$K_x$ , В/ед	$0,\!02$	0
$U_{\scriptscriptstyle  m BX},{ m B}$	16,0	0,2
$U_{\text{вых}}$ , В	$0,\!124$	0,002
au из формулы, с	$0,\!41$	0,02
au из пар. уст., с	0,40	0,02

## Сравним $H_c$ и $B_s$ с табличными.

Таблица 6. Сверка с табличными значениями.

	Ампл.	Fe-Ni	Fe-Si	Феррит
эксп	$H_c$ , A/M	$47 \pm 6$	$320 \pm 20$	$132 \pm 11$
табл	$  I_c, A/M  $	4	8	8-600
эксп	$B_s$ , Тл	$3, 2 \pm 0, 2$	$0,39 \pm 0,02$	$6,0 \pm 0,2$
табл	$D_s$ , III	1,08	2	0,2-0,4